

Digital Design Diploma

Assignment 1 [Extra]

Combinational Circuit Design

Name	كریم حسن عاطف علي
Group	G2

Submitted to: Eng. Kareem Waseem

1)

```
Q1) Ass1 Extra.v > ...
1  module Q1_Ass1_Extra (input [3:0] A, output out);
2  assign out= (A > 4'b0010 && A < 4'b1000)? 1 : 0;
3  endmodule
```

Figure 1: Q1 Code

 


Figure2: Q1 Wave

2)

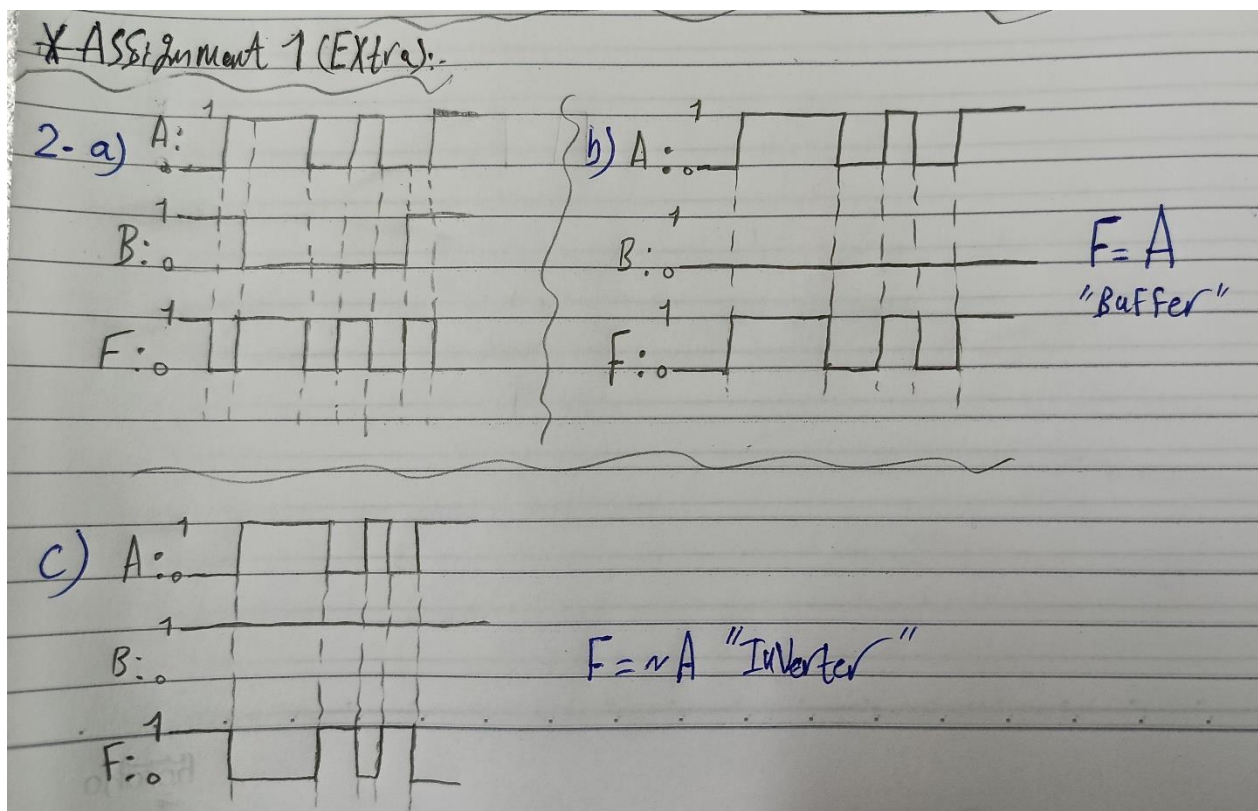


Figure 3: Q2 Wave

3)

```
Q3 Ass1 Extra.v > ...
1  module Q3_Ass1_Extra (input A,B,C, output F);
2  assign F = (A ^ B) & (B ~^ C) & C ;
3  //for F=1: A=0, B=1, C=1
4  endmodule
```

Figure 4: Q3 Code

 


Figure 5: Q3 Wave

4)

5)

```
Q5) ALU Ass1 Extra.v > ...
1  module ALU_Ass1_Extra(input A, B, Ainvert, Binvert, CarryIn, input [1:0] Operation,
2  output CarryOut, Result);
3
4  wire a,b;
5
6  assign a= (Ainvert)? ~A : A;
7  assign b= (Binvert)? ~B : B;
8  assign {CarryOut, Result} = (Operation==2'b00)? {1'b0,(a & b)}:
9  (Operation==2'b01)? {1'b0,(a | b)}:
10 (Operation==2'b10)? a + b + CarryIn: {2'b0};
11 endmodule
```

Figure 7: Q5 Code

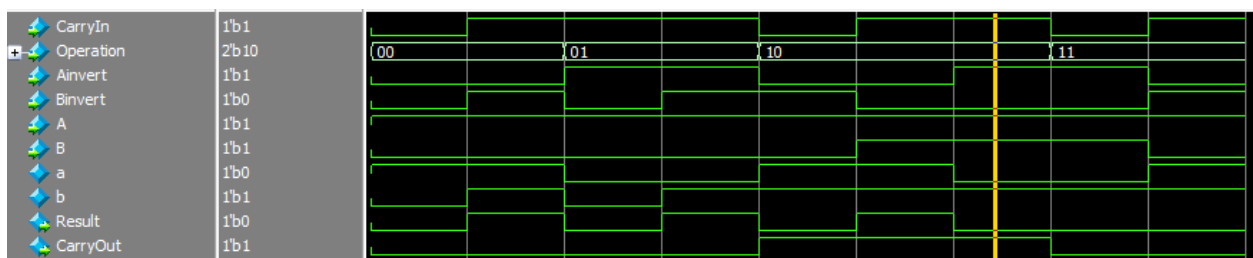


Figure 8: Q5 Wave

 


Figure 6: Q4