

Digital Design Diploma

Assignment 2 [Extra]

Combinational Circuit Design

Name	كریم حسن عاطف علي
Group	G2

Submitted to: Eng. Kareem Waseem

1) Gray One-Hot Encoder:

```

1  module Gray_One_Hot_Encoder (input [2:0] A, output reg [6:0] B);
2  parameter USE_GRAY= 1; // Set to 1 for Gray encoding, 0 for One-hot encoding
3
4  generate
5      if (USE_GRAY) begin // Binary-Gray encoding logic
6          always @(*) begin
7              case (A)
8                  3'b000: B = 7'b0000000; // 0 in Gray
9                  3'b001: B = 7'b0000001; // 1 in Gray
10                 3'b010: B = 7'b0000011; // 2 in Gray
11                 3'b011: B = 7'b0000010; // 3 in Gray
12                 3'b100: B = 7'b0000110; // 4 in Gray
13                 3'b101: B = 7'b0000111; // 5 in Gray
14                 3'b110: B = 7'b0000101; // 6 in Gray
15                 3'b111: B = 7'b0000100; // 7 in Gray
16                 default: B = 7'b0000000; // Default case
17             endcase
18         end
19     end
20     else begin // Binary one-hot encoding logic
21         always @(*) begin
22             case (A)
23                 3'b000: B = 7'b0000000; // 0 in One-hot
24                 3'b001: B = 7'b0000001; // 1 in One-hot
25                 3'b010: B = 7'b0000010; // 2 in One-hot
26                 3'b011: B = 7'b0000100; // 3 in One-hot
27                 3'b100: B = 7'b0001000; // 4 in One-hot
28                 3'b101: B = 7'b0010000; // 5 in One-hot
29                 3'b110: B = 7'b0100000; // 6 in One-hot
30                 3'b111: B = 7'b1000000; // 7 in One-hot
31                 default: B = 7'b0000000; // Default case
32             endcase
33         end
34     end
35 endgenerate
36 endmodule

```

Figure 1: Q1 Code

 


Figure 2: Q1 Wave (Gray)

 


Figure 3: Q1 Wave (One-Hot)

```

Gray_One_Hot_Encoder_tb_1.v > ...
1  module Gray_One_Hot_Encoder_tb_1 ();
2  reg [2:0] A;
3  wire [6:0] B;
4  parameter USE_GRAY= 1; // Set to 1 for Gray encoding, 0 for One-hot encoding
5
6  //module Gray_One_Hot_Encoder (input [2:0] A, output [6:0] B);
7  Gray_One_Hot_Encoder #(USE_GRAY) DUT(A,B);
8
9  integer i;
10 initial begin
11     for (i = 0; i < 8; i = i + 1) begin
12         A = i;
13         #10;
14     end
15     $stop;
16 end
17 endmodule

```

Figure 4: Q1 Testbench (Gray)

```

Gray_One_Hot_Encoder_tb_2.v > ...
1  module Gray_One_Hot_Encoder_tb_2 ();
2  reg [2:0] A;
3  wire [6:0] B;
4  parameter USE_GRAY= 0; // Set to 1 for Gray encoding, 0 for One-hot encoding
5
6  //module Gray_One_Hot_Encoder (input [2:0] A, output [6:0] B);
7  Gray_One_Hot_Encoder #(USE_GRAY) DUT(A,B);
8
9  integer i;
10 initial begin
11     for (i = 0; i < 8; i = i + 1) begin
12         A = i;
13         #10;
14     end
15     $stop;
16 end
17 endmodule

```

Figure 5: Q1 Testbench (One-Hot)

2) DEMUX:

```

DEMUX.v > ...
1  module DEMUX(input D, input [1:0] S, output reg [3:0] Y);
2  always @(*) begin
3      case (S)
4          2'b00:    Y = {3'b000, D};
5          2'b01:    Y = {2'b00, D, 1'b0};
6          2'b10:    Y = {1'b0, D, 2'b00};
7          2'b11:    Y = {D, 3'b000};
8          default:  Y = 4'b0000;
9      endcase
10 end
11 endmodule

```

Figure 6: Q2 Code

```

DEMUX_tb.v > ...
1  module DEMUX_tb ();
2  reg D;
3  reg [1:0] S;
4  wire [3:0] Y;
5
6  //module DEMUX (input D, input [1:0] S, output reg [3:0] Y);
7  DEMUX DUT(D,S,Y);
8
9  integer i,j;
10 initial begin
11     for (i = 0; i < 2; i = i + 1) begin
12         D = i;
13         for (j = 0; j < 4; j = j + 1) begin
14             S = j;
15             #10;
16         end
17     end
18     $stop;
19 end
20 endmodule

```

Figure 7: Q2 Testbench

	Msgs								
S	2'b11	00	01	10	11	00	01	10	11
D	1'b0								
Y	4'b0000	0000				0001	0010	0100	1000

Figure 8: Q2 Wave